

استان:

کارشناسی (ستی- تجمیع)- جبرانی ارشد

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۶

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

نام درس: معماری کامپیوتر

رشته تحصیلی / گذرس: نرم افزار ۱۱۱۵۰۸۲- نرم افزار (تجمیع)- سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳

فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات(تجمیع)- ۱۱۱۵۱۴۳- علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۱۰- علوم کامپیوتر (تجمیع)- ۱۱۱۵۱۹۱- مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۰۸۲- جبرانی ارشد

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

گذرسی سوال: یک (۱)

تنها با یاد اوست که دلها آرام می‌گیرد.

۱. با توجه به شکل کامپیوتر پایه که در پیوست آمده است کدام یک از زیر عمل‌های زیر در یک پالس ساعت قابل انجام است؟

$$AC \leftarrow AC + DR, AC \leftarrow AC + 1$$

$$AR \leftarrow PC, DR \leftarrow TR$$

$$TR \leftarrow M[AR], DR \leftarrow TR$$

$$AC \leftarrow DR, PC \leftarrow AR$$

۲. R_2, R_1, R_0 ثبات‌های N بیتی هستند. فلیپ فلاپ‌های S و F و D به عنوان کنترل در سیستم وجود دارد. مجموعه دستورات

زیر در صورتی که سیستم در ابتدا با فعال شدن فلیپ فلاپ S شروع به کار کند چه عملی را انجام می‌دهد؟

$$S: S \leftarrow 0, F \leftarrow 1, D \leftarrow 0, R_2 \leftarrow 0$$

$$F: if (R_0 \geq R_1) then (R_0 \leftarrow R_0 - R_1, R_2 \leftarrow R_2 + 1) else (F \leftarrow 0, D \leftarrow 1) D: halt$$

الف. تقسیم R_0 بر R_1 و خارج قسمت در

ب. تقسیم R_0 بر R_1 و خارج قسمت در R_2 و باقیمانده در R_0

ج. تقسیم R_0 بر R_1 و خارج قسمت در R_0 و باقی مانده در R_1

د. تقسیم R_0 بر R_1 و خارج قسمت در R_2 و باقی مانده در R_1

۳. کدامیک از انتقال بین رجیسترها غلط است؟

$$yT : R_1 \leftarrow R_2, R_2 \leftarrow R_1$$

$$WT : PC \leftarrow PC + 1$$

$$ZT : PC \leftarrow AR, TR \leftarrow AR$$

$$XT : AR \leftarrow AR + 1, AR \leftarrow 0$$

۴. به منظور ساخت یک گذرگاه مشترک که تعداد ۱۶ ثبات (register) ۸ بیتی را به هم وصل بنماید حداقل سخت افزار کدام است.

ب. ۱۶ عدد Max با ۴ خط انتخاب.

الف. ۱۶ عدد Max با ۳ خط انتخاب.

د. ۸ عدد Max با ۴ خط انتخاب

ج. ۸ عدد Max با ۳ خط انتخاب

۵. کدامیک از کدهای زیریک دستور العمل ثباتی است؟ X بیانگر این است که هر کدی می‌تواند جایگزین آن شود.)

FXXX

0 XXX

EXXX

7 XXX

۶. مقادیر خانه‌های حافظه در زیر مشخص شده و از پردازنده‌ای استفاده شده که دارای یک AC با میدان تک آدرس در دستور العمل است، AC پس از اجرای هریک از دستورات زیرچه مقداری خواهد داشت (ترتیب پاسخ مربوط به A تا D از راست به چپ) - مقدار کلمه ۲۰ حافظه ۰۴ است - مقدار کلمه ۳۰ حافظه ۰۵ است - مقدار کلمه ۴۰ حافظه ۰۶ است - مقدار کلمه ۵۰ حافظه ۰۷ است

A: LD #۲۰

B: LD @ ۲۰

C: LD ۳۰

D: LD @ ۳۰

ب. ۲۰ و ۶۰ و ۵۰ و ۷۰

الف. ۲۰ و ۴۰ و ۳۰ و ۵۰

د. ۴۰ و ۶۰ و ۵۰ و ۷۰

ج. ۲۰ و ۶۰ و ۳۰ و ۷۰

استان:

کارشناسی (ستی- تجمیع)- جبرانی ارشد

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۶

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

رشته تحصیلی / گذ دس: نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳

فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات(تجمیع)- ۱۱۱۵۱۴۳- ۱۱۱۹۰۱۰- علوم کامپیوتر (تجمیع)- ۱۱۱۵۱۴۳- مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱- جبرانی ارشد ۱۱۱۵۰۸۲

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

نام درس: معماری کامپیوتر

رشته تحصیلی / گذ دس: نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳

گذ سوی سوال: یک (۱)

۷. با فرض اینکه مقایسه دو عدد $A+B'$ به صورت $A+B'+1$ انجام می شود مشخص کنید شرط تعیین کننده $B < A$ در دو حالت بدون علامت و علامت دار به ترتیب چیست؟
 $\text{Sign}=s, \text{carry}=c, \text{overflow}=v, \text{zero}=z$)

$$C + Z = 1, S = 0 \quad \text{ب.}$$

$$S = 0, C + Z = 1 \quad \text{د.}$$

$$VS + V'S' = 0, C = 1 \quad \text{الف.}$$

$$VS + V'S' = 1, C = 1 \quad \text{ج.}$$

۸. یک پردازنده با مشخصات زیر پیاده سازی شده است: واکنشی دستورات ۲ پالس ساعت به طول می انجامد. اجرای دستورات ۲ پالس ساعت به طول می انجامد. پردازنده در سرعت ۱۰۰ مگاهرتز کار می کند. ایجاد تغییرات زیر ممکن است:
 حالت ۱. انجام واکنشی در یک پالس ساعت که باعث می گردد سرعت پردازنده به ۸۰ مگاهرتز کاهش یابد.
 حالت ۲. اجرای دستورات در دو پالس ساعت که باعث می گردد سرعت پردازنده به ۷۵ مگاهرتز کاهش یابد.
 حالت ۳. واکنشی در ۳ پالس ساعت و اجرا در ۴ پالس ساعت که باعث می گردد سرعت تا ۱۵۰ مگاهرتز افزایش یابد. چنانچه برنامه‌ای با تعداد دستور مشخص روی ساختارهای فوق اجرا شود کدام ساختار کمترین زمان اجرا را منجر می شود.

د. حالت ۳

ج. حالت ۱

ب. حالت ۲

الف. حالات ۱ و ۲

۹. کدامیک از گزاره های زیر صحیح است؟ (توجه: برای پاسخگویی به سوالات ۱۱-۹ از (شکل ضمیمه) ثبات کامپیوتر پایه متصل به یک گذرگاه مشترک استفاده کنید)

الف. عمل $AC \leftarrow DR$ و عمل $DR \leftarrow AC$ هر دوری ز عمل های ALU هستند.

ب. عمل $AC \leftarrow DR$ یک ریز عمل انتخاب BUS و عمل $DR \leftarrow AC$ یک ریز عمل ALU است.

ج. عمل $AC \leftarrow DR$ یک ریز عمل انتخاب BUS و عمل $DR \leftarrow AC$ یک ریز عمل ALU است.

د. عمل $AC \leftarrow DR$ و عمل $DR \leftarrow AC$ هر دوری ز عمل های انتخاب BUS هستند.

استان:

کارشناسی (ستی- تجمیع)- جبرانی ارشد

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۶

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

 رشته تحصیلی / گذرس: نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳
 فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات (تجمیع) - ۱۱۱۹۰۱۰ - علوم کامپیوتر (تجمیع) - ۱۱۱۵۱۴۳ - مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱ - جبرانی ارشد ۱۱۱۵۰۸۲

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

نام درس: معماری کامپیوتر

رشته تحصیلی / گذرس: نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳

گذ سوی سوال: یک (۱)

۱۰. براساس شمای حافظه زیر فرض کنید اینک نوبت اجرای دستور BSA ذخیره شده در آدرس ۲۰ رسیده است پس از آنکه این دستور اجرا گردد و انشعاب به ریز برنامه یا روال صورت گیرد محتوای کدامیک از خانه های زیر برابر ۲۱ خواهد بود؟

آدرس	محتوای حافظه		
	I	Opcode	Address
20	1	BSA	175
21		دستور بعدی	
:		:	
175		225	
:		:	
225			
226		زیر برنامه مربوط	
:			
	1	BUN	225
:		:	
:		:	

۱۱. با توجه به فاز Fetch و شکل پیوست کامپیوتر پایه مشخص کنید توابع کنترل خطوط انتخاب S_0 , S_1 و S_2 کدام است؟

$$T_0 : AR \leftarrow PC;$$

$$T_1 : IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1;$$

$$T_2 : D_0 \dots D_7 \leftarrow DecodeIR(12-14), AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15);$$

$$\text{الف. } S_2 = T_2, S_1 = T_0 + T_1, S_0 = T_1$$

$$\text{ب. } S_2 = T_0 + T_1, S_1 = T_1 + T_2, S_0 = T_1 + T_2$$

$$\text{ج. } S_2 = T_1 + T_2, S_1 = T_0 + T_1, S_0 = T_1 + T_2$$

$$\text{د. } S_2 = T_1 + T_0, S_1 = T_0 + T_1, S_0 = T_0 + T_1 + T_2$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۶


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

رشته تحصیلی / گذرس: نرم افزار (تجمعی) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳
فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات (تجمعی) - ۱۱۱۹۰۱۰ - علوم کامپیوتر (تجمعی) - ۱۱۱۵۱۴۳ - مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۹۱ - جبرانی ارشد
استفاده از ماشین حساب مجاز است.

نام درس: معماری کامپیوتر

گذ سوی سوال: یک (۱)

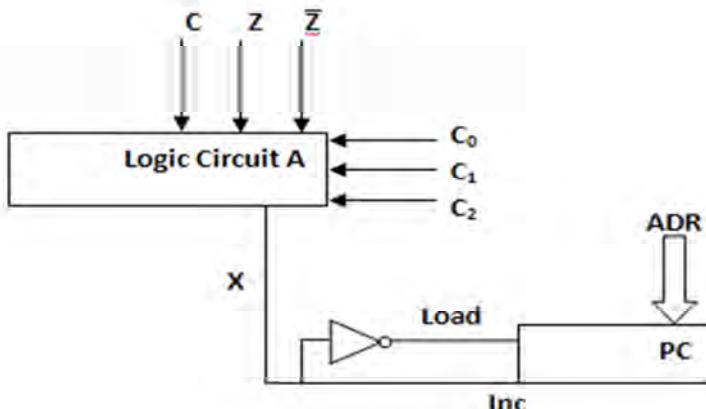۱۲. مدار زیر بخشی از کنترلر میکروپرگرام یک کامپیوتر ساده برای کنترل نمودن رجیستر PC می باشد . معادله خروجی X مدار منطقی A که برای کنترل PC به کار می رود کدام است . کنترل های C_0 و C_1 و C_2 طبق جدول داده شده عمل می کنند .



C_0	C_1	C_2	دستور العمل
0	0	0	Branch if $Z=1$
0	0	1	Branch if $Z=0$
0	1	0	Branch if $C=1$
0	1	1	Branch if $C=0$
1	0	0	Next Instruction

$$\text{الف. } X = \overline{C}_0 \overline{C}_1 \overline{C}_2 \overline{Z} + C_0 C_1 C_2 C + C_1 C_2 Z$$

$$\text{ب. } X = \overline{C}_0 \overline{C}_1 (C_2 \oplus Z) + \overline{C}_0 \overline{C}_1 (C_2 \oplus Z) + C_0 \overline{C}_1 \overline{C}_2$$

$$\text{ج. } X = \overline{C}_0 \overline{C}_1 (\overline{C}_2 \oplus Z) + \overline{C}_0 \overline{C}_1 (\overline{C}_2 \oplus \overline{C}) + C_0 \overline{C}_1 \overline{C}_2$$

$$\text{د. } X = \overline{C}_0 \overline{C}_1 \overline{C}_2 Z$$

۱۳. فرض کنید حافظه کنترلی ۱۰۲۴ کلمه ۵۱۲ بیتی دارد ریزدستور العمل ها دارای سه میدان هستند، میدان ریز عمل ها ۱۲۸ بیتی است، میدان ادرس انشعاب چند بیتی می باشد؟

الف. ۹ بیتی ب. ۷ بیتی ج. ۸ بیتی د. ۱۰ بیتی

۱۴. کدام گزینه مزیت عده کنترل ریز برنامه نویسی شده در مقابل پیکربندی سخت افزاری می باشد.

الف. سرعت بیشتر و تغییر پیکربندی سخت افزار برای عملیات متفاوت

ب. عدم تغییر پیکربندی سخت افزار برای عملیات متفاوت

ج. تغییر پیکربندی سخت افزار برای عملیات متفاوت

د. سرعت بیشتر

استان:

کارشناسی (ستی- تجمیع)- جبرانی ارشد

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۶

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

رشته تحصیلی / گذرس: نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳

فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات(تجمیع)- ۱۱۱۵۱۴۳- علوم کامپیوتر (تجمیع)- ۱۱۱۹۰۱۰- مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۱- جبرانی ارشد ۱۱۱۵۰۸۲ مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

نام درس: معماری کامپیوتر

مرکز آموزه

گذرسی سوال: یک (۱)

۱۵. اگر بخواهیم ضرب علامت دار دو عدد $A=000011$ و $B=011101$ را با الگوریتم Booth انجام دهیم . با فرض اینکه هر عمل جمع ۱۰ ns و هر عمل شیفت ۲ ns هر مکمل گیری ۵ ns طول بکشد حاصل ضرب برابر با کدام مقدار خواهد بود ؟ (زمان آماده سازی اولیه ابانتگر صفر در نظر گرفته می شود) .

ب. ۰۰۰۰۱۰۱۰۱۱

الف. ۰۰۰۰۰۱۰۱۱۱

د. ۰۰۰۰۰۱۰۱۱۱

ج. ۱۱ ۰۰۰۰۰۱۱۰۱۱۱

۱۶. یک ضرب سه بیتی در سه بیتی را با حداقل کدام عناصر زیر می توان انجام داد؟

الف. ۹ گیت AND و ۲ جمع کننده تمام افزار(Full Adder)

ب. ۶ گیت AND و ۲ جمع کننده تمام افزار(Full Adder)

ج. ۶ گیت AND و ۳ جمع کننده تمام افزار(Full Adder)

د. ۹ گیت AND و ۳ جمع کننده تمام افزار(Full Adder)

۱۷. برای جمع داده های BCD با رقم K، با بکارگیری بلوك جمع کننده BCD کامیک از روش ها به تعداد بیشتری جمع کننده BCD نیاز دارد و کامیک کنتر است؟

ب. روش موازی - بیت موازی و روش تمام سری


الف. روش رقم سری - بیت موازی و روش تمام سری

د. روش تمام سری و روش موازی

ج. روش موازی و روش رقم سری - بیت موازی

۱۸. به کمک یک خط لوله ۵ مرحله ای و با سیکل ساعت ۰/۵ میلی ثانیه ای، اگر زمان اجرای هر دستور بدون خط لوله ۲.۵ MS باشد، میزان تسریع اجرای ۵۰ دستور یکسان چقدر می باشد؟

الف. 4.5 ج. 4.83 ب. 4.73

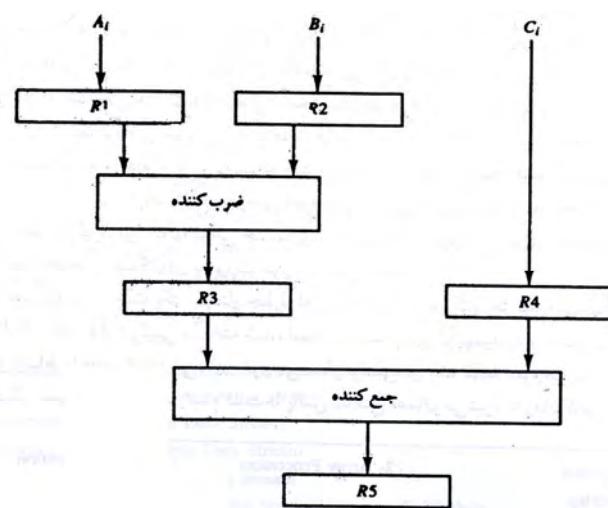

تأخير انتشار برای خواندن اپرند از حافظه و انتقال به رجیسترهاي R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 برابر ۰ نانو ثانیه است. تأخیر انتشار برای ضرب کننده معادل ۴ نانو ثانیه است. تأخیر انتشار برای انتقال نتیجه حاصل ضرب به R_3 معادل ۵ نانو ثانیه است. تأخیر انتشار برای جمع دو عدد و انتقال به R_5 معادل ۱۵ نانو ثانیه است. حداقل کلاک سیکل برای سیستم خط لوله فوق کدام است.

د. 40 ns

ج. 50 ns

ب. 55 ns

الف. 45 ns

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۶

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

رشته تحصیلی / گذرسن: نرم افزار (۱۱۱۵۰۸۲) - نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳

فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات (تجمیع) - ۱۱۱۵۱۴۳ - علوم کامپیوتر (۱۱۱۵۰۱۰) - علوم کامپیوتر (تجمیع) - ۱۱۱۵۱۹۱ - مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۰۸۲۰ - جبرانی ارشد

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

گذرسن سوال: یک (۱)

۲۰. اگر یک خط لوله (pipeline) سه ایستگاهی را به چهار ایستگاه تبدیل کنیم پریود ساعت از t به $0.9t$ کاهش می یابد فرض کنید ۳۰٪ دستورات پرس هستند. دستور بعد از دستور پرس وارد لوله نمی شود تا اینکه دستور پرس به اتمام برسد. نسبت زمان اجرا دستور در ساختار سه ایستگاهی به ساختار چهار ایستگاهی چقدر است؟

$$\frac{1.9}{1.71}$$

$$\frac{2t+1.9nt}{2/7t+1/71nt}$$

$$\frac{3}{3.6}$$

$$\frac{3t+1.9nt}{3.6t+1.71nt}$$

۲۱. کدام جمله در رابطه با منتقال داده ورودی/ خروجی I/O (data transfer) نادرست می باشد؟

الف. کانال های ورودی/ خروجی (I/O channel) برای مستقل کردن CPU از پردازش O/I به کار می روند.

ب. روش O/I برنامه نویسی شده در مقایسه با روش وقفه وقت بیشتری را از CPU می گیرند.

ج. استفاده از وقفه می تواند از توقف CPU روی یک وسیله جانی برای ورود و خروج اطلاعات جلوگیری نماید.

د. روش DMA برای انتقال I/O از جهت سخت افزار کنترل بهینه می باشد.

۲۲. مزیت نگاشت ورودی- خروجی در فضای حافظه (memory mapped I/O) در مقایسه با ورودی و خروجی مجزا (Isolated I/O) چیست؟

الف. تمام دستور العمل های مربوط به حافظه را می توان برای I/O نیز استفاده نمود.

ب. معمولاً سریعتر از Isolated است.

ج. به مدارهای سخت افزاری کمتری برای انتخاب یک درگاه ورودی یا خروجی نیاز دارد.

د. فضای قابل آدرس دهی حافظه تقریباً دوبرابر می شود.

۲۳. در یک سیستم که شامل یک CPU، یک حافظه اصلی و یک کش (cache) است، اگر اطلاعات مورد درخواست در cache باشد، همچنین اگر زمان دستیابی به حافظه اصلی ۱۰۰ ns، و زمان دستیابی به کش ۱ ns باشد، متوسط زمان دستیابی چقدر است؟ (بر حسب نانو ثانیه)

الف. ۱۰.۹ ب. ۱۱.۹ ج. ۱۰.۹ د. ۱۰.۹

۲۴. در یک حافظه نهان شرکت پذیر مجموعه ای با دو بلوک در هر مجموعه (Two way set associative cache) از بلوک های چهار کلمه ای استفاده می شود. این حافظه نهان می تواند در مجموع ۲۰۴۸ کلمه از حافظه اصلی را در خود جای دهد. اندازه حافظه اصلی

(۱۲۸k) کلمه است بر چسب Tag در این حافظه چند بیت دارد؟

الف. ۹ ب. ۶ ج. ۷ د. ۸

۲۵. کدام یک از موارد زیر از ویژگی های معماری RISC نمی باشد؟

الف. دستورات نسبتاً کم

ب. دستیابی به حافظه منحصر است به دستورات بارگردان و ذخیره سازی

ج. قالب دستورات با طول متغیر

د. اجرای دستورات در یک سیکل

استان:

کارشناسی (ستی- تجمیع)- جبرانی ارشد

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۶

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

رشته تحصیلی / گذرسن: نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳
 فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات (تجمیع) - ۱۱۱۹۰۱۰ - علوم کامپیوتر (تجمیع) - ۱۱۱۵۱۹۱ - مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۰۸۲ - جبرانی ارشد
 مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

نام درس: معماری کامپیوتر

گذرسن: یک (۱)

سوالات تشریحی

توجه: از ۶ سوال زیر، به ۵ مورد به اختیار پاسخ دهید. هر پرسش ۱/۲ نمره دارد.

۱. سخت افزار مربوط به وقفه اولویت دار زنجیره ای را رسم کرده و آن را شرح دهید؟


۲. سخت افزار مربوط به حافظه تداعیگر را به همراه یک سلول از آن بطور کامل رسم کرده و معادلات مدار انطباق را بتوانید؟

۳. در برخی از محاسبات علمی لازم است تارابطه حسابی $(C_i + D_i)$ با دنباله ای از اعداد انجام شود یک پیکر بندی خط لوله با سه قطعه را برای انجام آن رسم کنید و محتوای تمامی ثبات های خط لوله را به ازاء ۱=لتا ۶ به صورت جدول رسم کنید؟

۴. مدار ضرب کننده را برای ضرب ۲ عدد دو دویی $B = b_3b_2b_1b_0$ و $A = a_2a_1a_0$ به روشن آرایه ای رسم کنید؟

۵. یک گذرگاه مشترک برای چهار ثبات ۵ بیتی با استفاده از بافرهای سه حالته رسم کنید.

۶. فلوچارت سیکل وقفه را در یک کامپیوتر پایه رسم کنید.

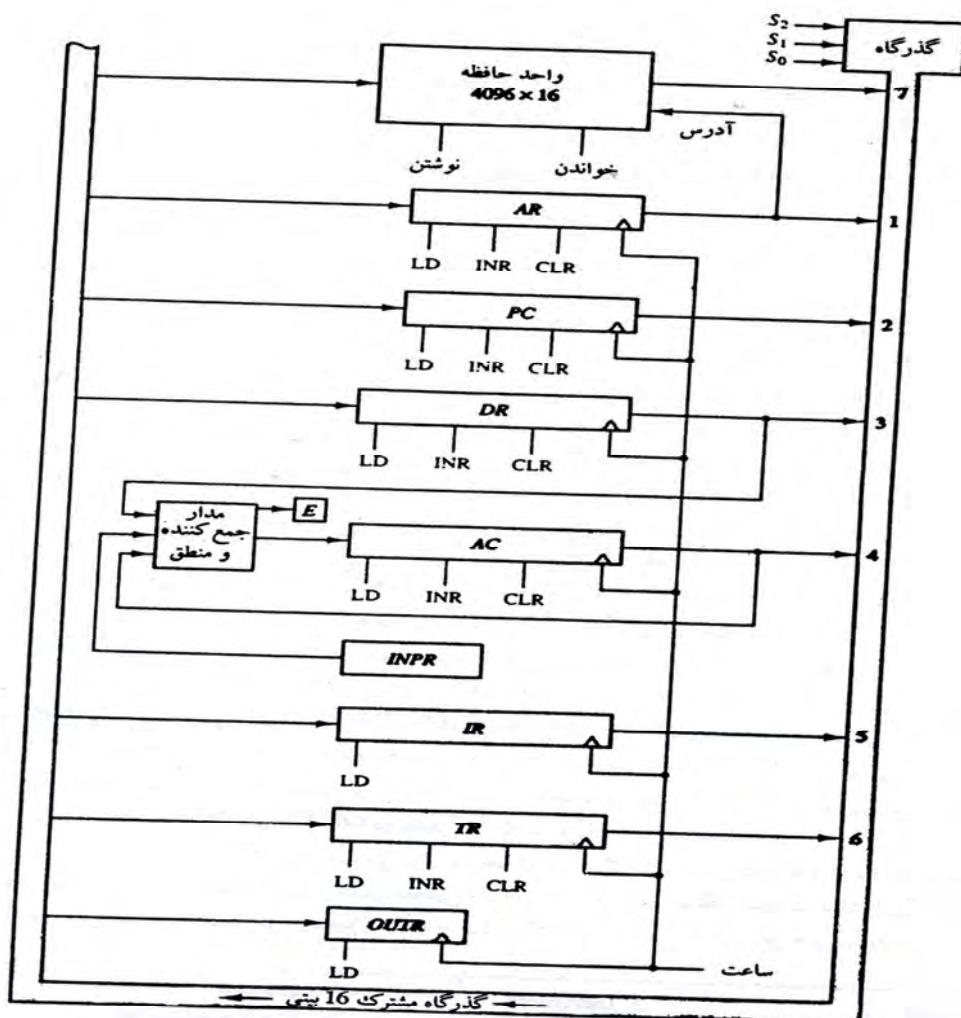

شکل ۴-۵ ثبات های کامپیوتر پایه متصصل به یک گذرگاه مشترک

استان:

کارشناسی (ستی- تجمیع)- جبرانی ارشد

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۶

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


 رشته تحصیلی / گذرس: نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳
 فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات (تجمیع) - ۱۱۱۹۰۱۰ - علوم کامپیوتر (تجمیع) - ۱۱۱۵۱۴۳ - مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۹۱ - جبرانی ارشد - ۱۱۱۵۰۸۲

استفاده از ماشین حساب

نام درس: معماری کامپیوتر

رشته تحصیلی / گذرس: نرم افزار (تجمیع) - سخت افزار - ۱۱۱۵۱۴۳

گذ سری سوال: یک (۱)

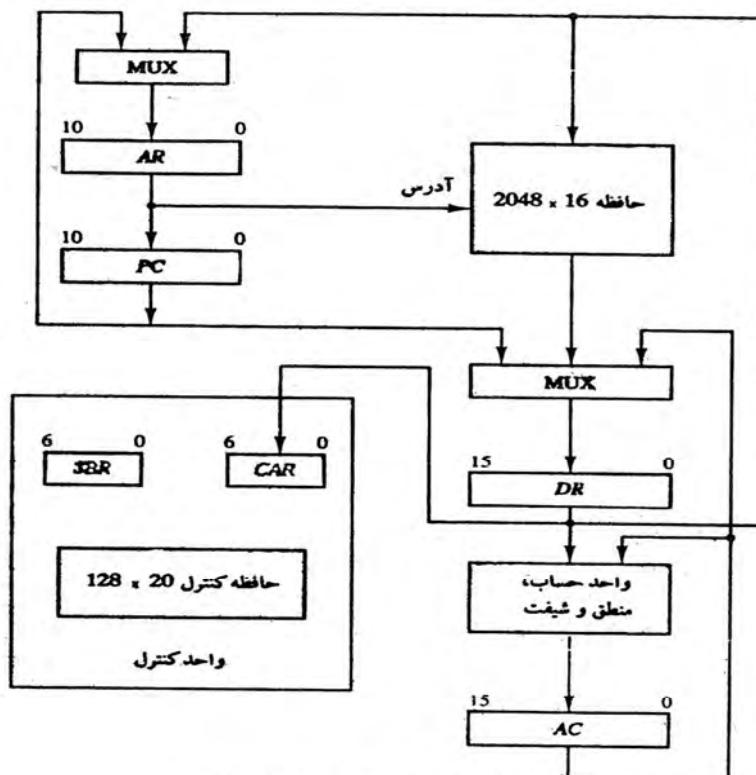

شکل ۷-۴ پیکربندی سخت افزار کامپیوتر

F1	دز عمل	سبل
000	هیچکار	NOP
001	$AC \leftarrow AC + DR$	ADD
010	$AC \leftarrow 0$	CLRAC
011	$AC \leftarrow AC + 1$	INCAC
100	$AC \leftarrow DR$	DRTAC
101	$AR \leftarrow DR(0-10)$	DRTAR
110	$AR \leftarrow PC$	PCTAR
111	$M[AR] \leftarrow DR$	WRITE

F2	دز عمل	سبل
000	هیچکار	NOP
001	$AC \leftarrow AC - DR$	SUB
010	$AC \leftarrow AC \vee DR$	OR
011	$AC \leftarrow AC \wedge DR$	AND
100	$DR \leftarrow M[AR]$	READ
101	$DR \leftarrow AC$	ACTDR
110	$DR \leftarrow DR + 1$	INCDR
111	$DR(0-10) \leftarrow PC$	PCTDR

F3	دز عمل	سبل
000	هیچکار	NOP
001	$AC \leftarrow AC \oplus DR$	XOR
010	$AC \leftarrow \overline{AC}$	COM
011	$AC \leftarrow \text{shl } AC$	SHL
100	$AC \leftarrow \text{shr } AC$	SHR
101	$PC \leftarrow PC + 1$	INCP
110	$PC \leftarrow AR$	ARTPC
111	Reserved	

معماری

ترم دوم ۸۹

ج	1
ب	2
د	3
د	4
الف	5
ب	6
ج	7
د	8
ج	9
الف	10
ج	11
ج	12
د	13
ب	14
ب	15
الف	16
ب	17
د	18
الف	19
الف	20
د	21
الف	22
ج	23
ب	24
ج	25